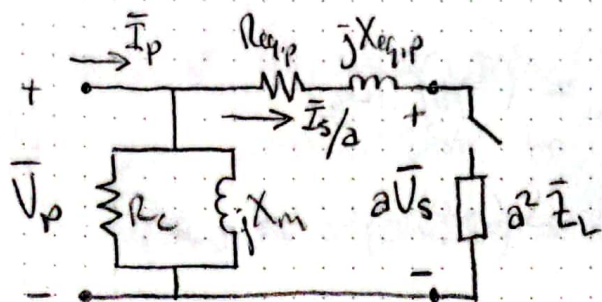


HW 3

3-2 (a)



$$R_{eq,p} = R_p + a^2 R_s$$

$$X_{eq,p} = X_p + a^2 X_s$$

$$a^2 = \left(\frac{V_p}{V_s} \right)^2 = \left(\frac{8000}{277} \right)^2 = (28.9)^2$$

$$\begin{aligned} R_c &= 250 \mu\Omega & R_{eq,p} &= 73.8 \Omega \\ X_m &= 30 \mu\Omega & X_{eq,p} &= 95 \Omega \end{aligned}$$

c) assume rated load 20kVA @ 277 V w/ PF = 0.8 lag

What is V_p ? V_R ?

$$\begin{aligned} \text{Load Regy } |\bar{V}_p|_{FL} &= \bar{V}_{drop} + a\bar{V}_s \\ &= (\bar{I}_s/a)(R_{eq,p} + jX_{eq,p}) + a\bar{V}_s \end{aligned}$$

$$\bar{I}_s = \frac{S_{rated}}{V_{s,rated} \angle \cos^{-1}(PF)} = \frac{20kVA}{277V \angle 36.9^\circ} = 72.2 A \angle -36.9^\circ$$

$$\frac{\bar{I}_s}{a} = 2.5 A \angle -37^\circ$$

$$\begin{aligned} |\bar{V}_p|_{FL} &= (2.5 A \angle -37^\circ)(73.8 + j95 \Omega) + (8000 V) \\ &= 8290 \angle 0.54^\circ \end{aligned}$$

$$V_R = \frac{|\bar{V}_p|_{FL} - |\bar{V}_p|_{NL}}{|\bar{V}_p|_{NL}} \times 100\% = 3.63\%$$

load regulated

a) What is η ?

$$P_{core} = \frac{V_p^2}{R_{core}}$$

$$= \frac{(8290 \text{ V})^2}{250 \text{ k}\Omega}$$

$$= 275 \text{ W}$$

$$P_{cu} = (I_s/2)^2 R_{eqp}$$

$$= (2.5 \text{ A})^2 (73.8 \Omega)$$

$$= 461 \text{ W}$$

$$P_{out} = (20 \text{ kVA})(0.8) = 16000 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100\% = 96\%$$

HW 3

3-21 (b, c)

1- ϕ 10 kVA, 480/120 V xfmr used as auto xfmr
tying 600-V distr to 480 V load.

Tested as conventional xfmr on primary side (480V)

OC-test

$$V_{oc} = 480 \text{ V}$$

$$I_{oc} = 0.41 \text{ A}$$

$$P_{oc} = 38 \text{ W}$$


SC-test

$$V_{sc} = 10.0 \text{ V}$$

$$I_{sc} = 10.6 \text{ A}$$

$$P_{sc} = 26 \text{ W}$$

b) sketch 600/480 V step down

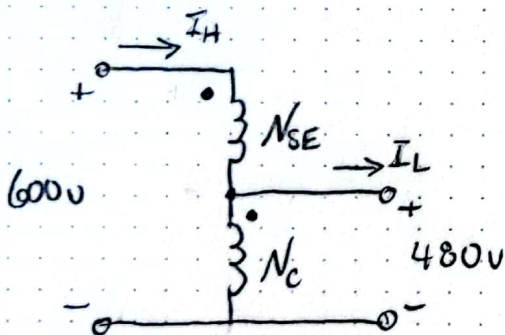

c) find kVA rating when used as auto xfmr

$$V_H = V_C + V_{SE} \quad V_C/V_{SE} = N_C/N_{SE} = \frac{480 \text{ V}}{(600-480) \text{ V}} = 4/1$$

$$S_{IO} = S_w \frac{N_{SE} + N_C}{N_{SE}} = (10 \text{ kVA}) \frac{1+4}{1} = 50 \text{ kVA}$$

② 75 kVA 1- ϕ 7.2 kV-240V distrib. Xfmr

Find eq. ct

$$V_{oc} = V_{\text{rated}} \\ = 7.2 \text{ kV}$$

$$I_{oc} = 250 \text{ mA}$$

$$P_{oc} = 1500 \text{ W}$$

$$V_{sc} = 330 \text{ V}$$

$$I_{sc} = I_{\text{rated}} \\ = \frac{75 \text{ kVA}}{7.2 \text{ kV}} \\ = 10.4 \text{ A}$$

$$P_{sc} = 1600 \text{ W}$$

Parallel Components

$$\bar{Y}_{oc} = Y_{oc} \angle -\theta_{oc}$$

$$Y_{oc} = \frac{I_{oc}}{V_{oc}} = 35 \mu\text{S}$$

$$\bar{Y}_{oc} = 35 \mu\text{S} \angle -34^\circ \\ = 29 - j20 \mu\text{S}$$

$$\theta_{oc} = \cos^{-1}\left(\frac{P_{oc}}{I_{oc} V_{oc}}\right) = 33.6^\circ$$

$$R_{core} = \frac{1}{G} = 34.5 \text{ k}\Omega$$

$$X_m = \frac{1}{B} = 50 \text{ k}\Omega$$

Series Components

$$\bar{Z}_{sc} = \bar{Z}_{eqp} = R_{eqp} + jX_{eqp} = Z_{sc} \angle \theta_{sc}$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = 31.7 \Omega$$

$$\theta_{sc} = \cos^{-1}\left(\frac{P_{sc}}{I_{sc} V_{sc}}\right) = 62^\circ$$

$$Z_{sc} \angle \theta_{sc} =$$


$$31.7 \Omega \angle 62^\circ$$

$$= 14.9 + j28 \Omega$$

$$R_{eqp} = 15 \Omega$$

$$X_{eqp} = 28 \Omega$$

Primary-side Centileur equivalent ckt:

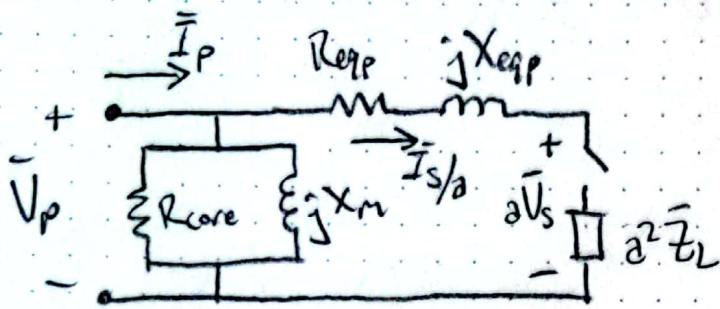

$$R_{core} = 34.5 \text{ k}\Omega$$

$$X_m = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_{eqp} = 15 \text{ }\Omega$$

$$X_{eqp} = 28 \text{ }\Omega$$

FE Prob 1

50 kW load w/ PF = 0.77 lag

find $Q_c \rightarrow$ PF' = 0.95 lag

$$S_1 = \frac{50 \text{ kW}}{0.77} = 65 \text{ kVA}$$

$$Q = P \tan(\cos^{-1}(\text{PF})) = 41 \text{ kVAR}$$

$$Q' = P \tan(\cos^{-1}(\text{PF}')) = 16 \text{ kVAR}$$

$$Q_c = Q' - Q = -25 \text{ kVAR}$$

in parallel

(D)